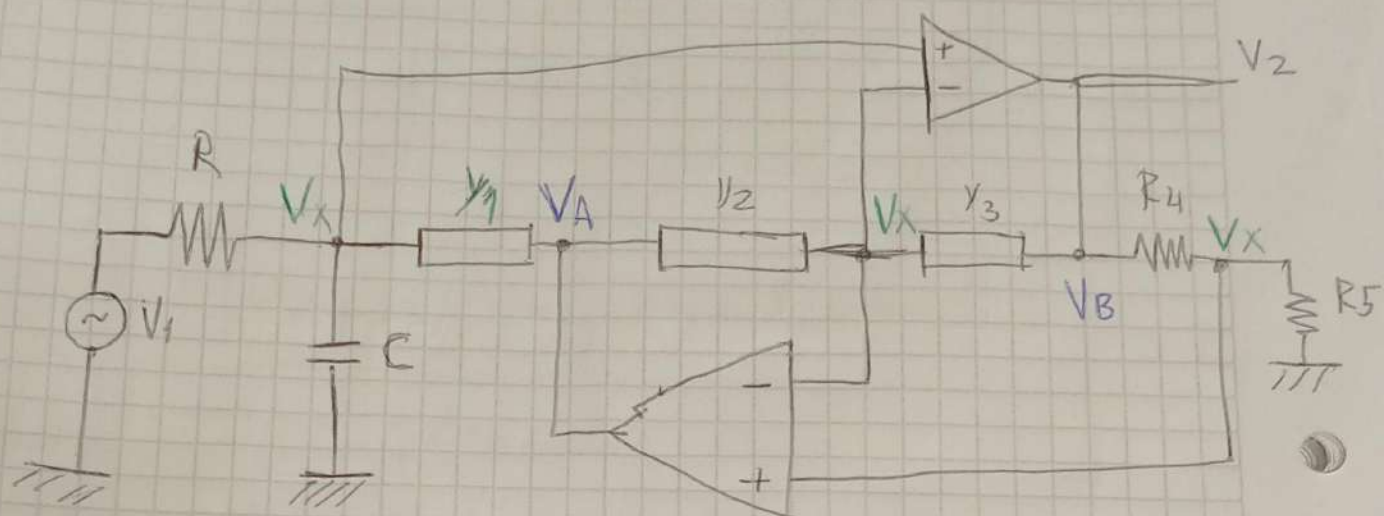


Tarea Semanal #1



- 1) Análisis de impedancias desde el nodo V_x e ignorando el capacitor porque está en paralelo a la impedancia del girador.

$$V_x(y_2 + y_3) - V_A y_2 - V_B y_3 = 0$$

$$V_x(G_5 + G_4) - V_B G_4 = 0 \rightarrow V_B = V_x \frac{(G_5 + G_4)}{G_4}$$

$$V_x y_1 - V_A y_1 = I_x \quad (2)$$

$$\rightarrow V_x(y_2 + y_3) - V_A y_2 - V_x \frac{(G_5 + G_4) y_3}{G_4} = 0$$

$$V_A = \frac{(y_2 + y_3) G_4 - (G_5 + G_4) y_3}{y_2 G_4} V_x \quad (1)$$

① en ②

$$V_X \left[\frac{\cancel{Y_1 Y_2 G_4} - \cancel{Y_1 Y_2 G_4} - \cancel{Y_1 Y_3 G_4} + Y_1 Y_3 G_5 + \cancel{Y_1 Y_3 G_4}}{Y_2 G_4} \right] = I_X$$

$$\frac{V_X}{I_X} = Z_X = \frac{Y_2 G_4}{Y_1 Y_3 G_5} = \frac{Z_1 Z_3 R_5}{Z_2 R_4}$$


$$Z_2 = \frac{1}{10 \text{ G.F.S}} \Rightarrow C = 10 \text{ nF}$$

$$Z_X = \underbrace{\frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot R_5 \cdot C \cdot 5}{R_4}}_{Leq}$$

$$Leq = \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot R_5 \cdot C \cdot 5}{R_4}$$

$$C = 10 \text{ nF}$$
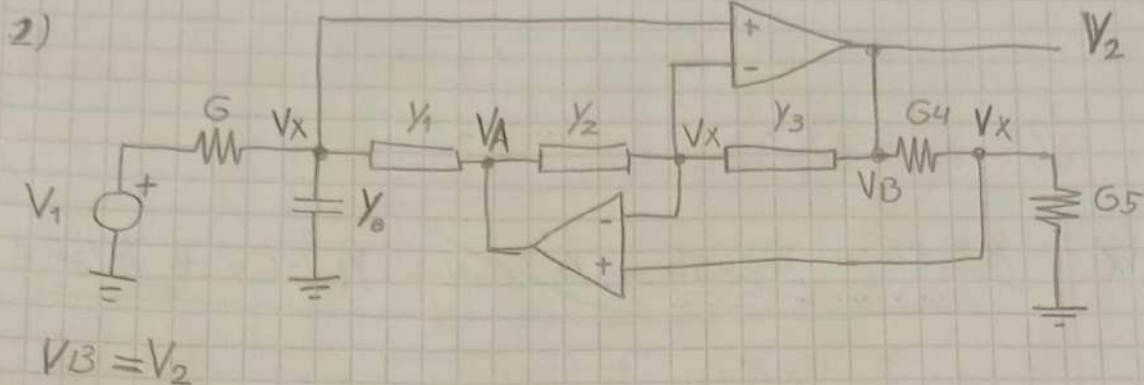
$$Z_1 = Z_3 = R_3 = R_4 = 10 \text{ K}\Omega$$



$$V_x (G + Y_0 + Y_1) - V_1 G - V_A Y_1 = 0$$

$$V_x (Y_2 + Y_3) - V_A Y_2 - V_2 Y_3 = 0$$

$$V_x (G_4 + G_5) = V_2 G_4 \rightarrow V_x = V_2 \cdot \frac{G_4}{G_4 + G_5}$$

$$V_2 \left[\frac{G_4 (Y_2 + Y_3)}{G_4 + G_5} - Y_3 \right] = Y_2 V_A \rightarrow V_A = V_2 \frac{G_4 (Y_2 + Y_3) - Y_3 (G_4 + G_5)}{(G_4 + G_5) Y_2}$$

$$V_A = \frac{G_4 Y_2 - G_5 Y_3}{(G_4 + G_5) Y_2} \cdot V_2$$

$$V_2 \left[\frac{G_4 (G + Y_0 + Y_1)}{G_4 + G_5} - \frac{(G_4 Y_2 - G_5 Y_3) Y_1}{(G_4 + G_5) Y_2} \right] = V_1 \cdot G$$

$$V_2 \left[\frac{G_4 G Y_2 + G_4 Y_0 Y_2 + G_4 Y_1 Y_2 - G_4 Y_2 Y_1 + G_5 Y_3 Y_1}{(G_4 + G_5) Y_2 G} \right] = V_1$$

$$T(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{(G_4 + G_5) G Y_2}{G_4 G Y_2 + G_4 Y_0 Y_2 + G_5 Y_3 Y_1}$$

$$T(s) = \frac{(G_4 + G_5) G s C_2}{C C_2 G_4 s^2 + G_4 G C_2 s + G_5 G_3 G_1}$$

$$T(s) = \frac{(G_4 + G_5) G}{G_4 C} \cdot \frac{s^2 + \frac{G}{C} s + \frac{G_1 G_3 G_5}{G_4 C \cdot C_2}}{s^2 + \frac{G}{C} s + \frac{G_1 G_3 G_5}{G_4 C \cdot C_2}}$$

$$T(s) = \frac{\left(1 + \frac{R_4}{R_5}\right) \frac{1}{R C} s}{s^2 + \frac{1}{R C} s + \frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C \cdot C_2}}$$

$$T(s) = \frac{H \cdot \frac{\omega_0}{Q} s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \omega_0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C \cdot C_2}}$$

$$T(s) = \frac{\frac{H}{Q} s}{s^2 + \frac{s}{Q} + 1}$$

$$T(s) = \frac{\left(1 + \frac{R_4}{R_5}\right) \frac{1}{R C} s}{s^2 + \frac{1}{R C} s + \frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C C_2}}$$

$$\omega_0 = \omega_0$$

$$R_4' = \frac{R_4}{R_5}$$

$$R' = \frac{R}{R_5}$$

$$R_3' = \frac{R_3}{R_5}$$

$$H = \omega_0 R_5 C$$

$$R_1' = \frac{R_1}{R_5}$$

$$H_2 = \omega_0 R_5 C_2$$

$$T(f) = \frac{(1 + R_4') \frac{1}{R_3' \#}}{\frac{1}{R_3' \#} + \frac{1}{R_5' R_1' R_3' \# \#_2} + \frac{R_4'}{R_5' R_1' R_3' \# \#_2}}$$

$$C = C_2 = 10 \text{ nF}$$

$$\omega_0 = 2\pi \cdot 10 \text{ kHz}$$

$$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$$

BONUS #1

$$20 \text{ dB} \rightarrow 10$$

$$10 = (1 + R_4') \rightarrow R_4' = 9 \rightarrow R_4 = 9 \text{ k}\Omega$$


$$R_3' \# = Q = 20 \rightarrow R = \frac{20}{\omega_0 \cdot C} = 31,83 \text{ k}\Omega$$

$$\text{SI } R_1 = R_4$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_3' \# \#_2} \rightarrow R_3' = \frac{1}{\omega_0^2 \# \#_2}$$

$$R_3 = \frac{R_5}{\omega_0^2 \cdot R_5^2 \cdot \omega_0^2 \cdot C^2} = 2,533 \text{ k}\Omega$$

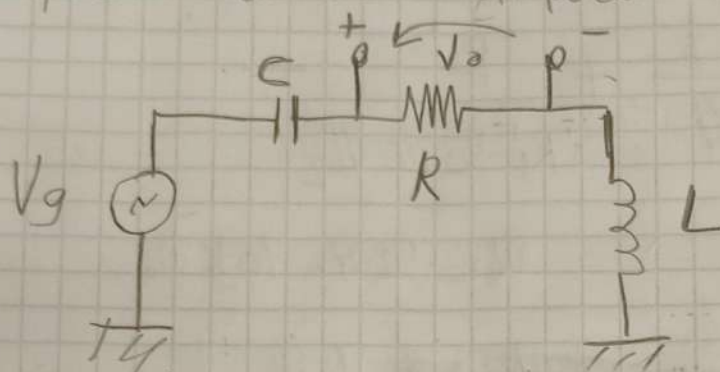Bonus #2. Se puede conectar el inductor conformado por el girador, lo unico hay que modificar un poco la figura



Las limitaciones

son:

Rango de frecuencias aceptado por el girador

(Recordar OPAM reales)

Variaciones indeseadas de L en función de la frecuencia

Cambia el factor de calidad del inductor

Bonus #3

$$T(s) = \frac{10 \cdot \frac{2\pi \cdot 10k}{40} s}{s^2 + \frac{2\pi \cdot 10k}{40} s + (2\pi \cdot 10k)^2}$$

$$T(j\omega) = \frac{j 10000\pi(\omega)}{(2\pi \cdot 10000)^2 - \omega^2 + j 10000\pi \omega}$$

GANANCIA en ω_0

$$|T(\omega)| = \frac{10000\pi \cdot \omega}{\sqrt{[(2\pi \cdot 10000)^2 - \omega^2]^2 + (10000\pi \omega)^2}} = \frac{10}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{10^2}{2} \cdot \left[(2\pi \cdot 10000)^2 - \omega^2 \right]^2 + (10000\pi \omega)^2 = (10000\pi \cdot \omega)^2$$

$$\left. \begin{aligned} \omega_1 &= 60660 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ \omega_2 &= 65081 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{aligned} \right\} \text{CALCULADORA}$$

$$f_1 = 9,65 \text{ kHz}$$

$$f_2 = 10,36 \text{ kHz}$$

$$BW = f_2 - f_1 = 710 \text{ Hz}$$

$$f_0 = \frac{f_2 + f_1}{2} = 10,005 \text{ kHz} \checkmark$$

Resultados SPICE

$$f_2 = 10,167 \text{ kHz}$$

$$BW = 411 \text{ Hz}$$

$$f_1 = 9,756 \text{ kHz}$$

$$f_0 = 9,9615 \text{ kHz} \checkmark$$

Los resultados pueden variar por el redondeo de las resistencias de los cálculos y el modelo ~~de~~ del OPA.